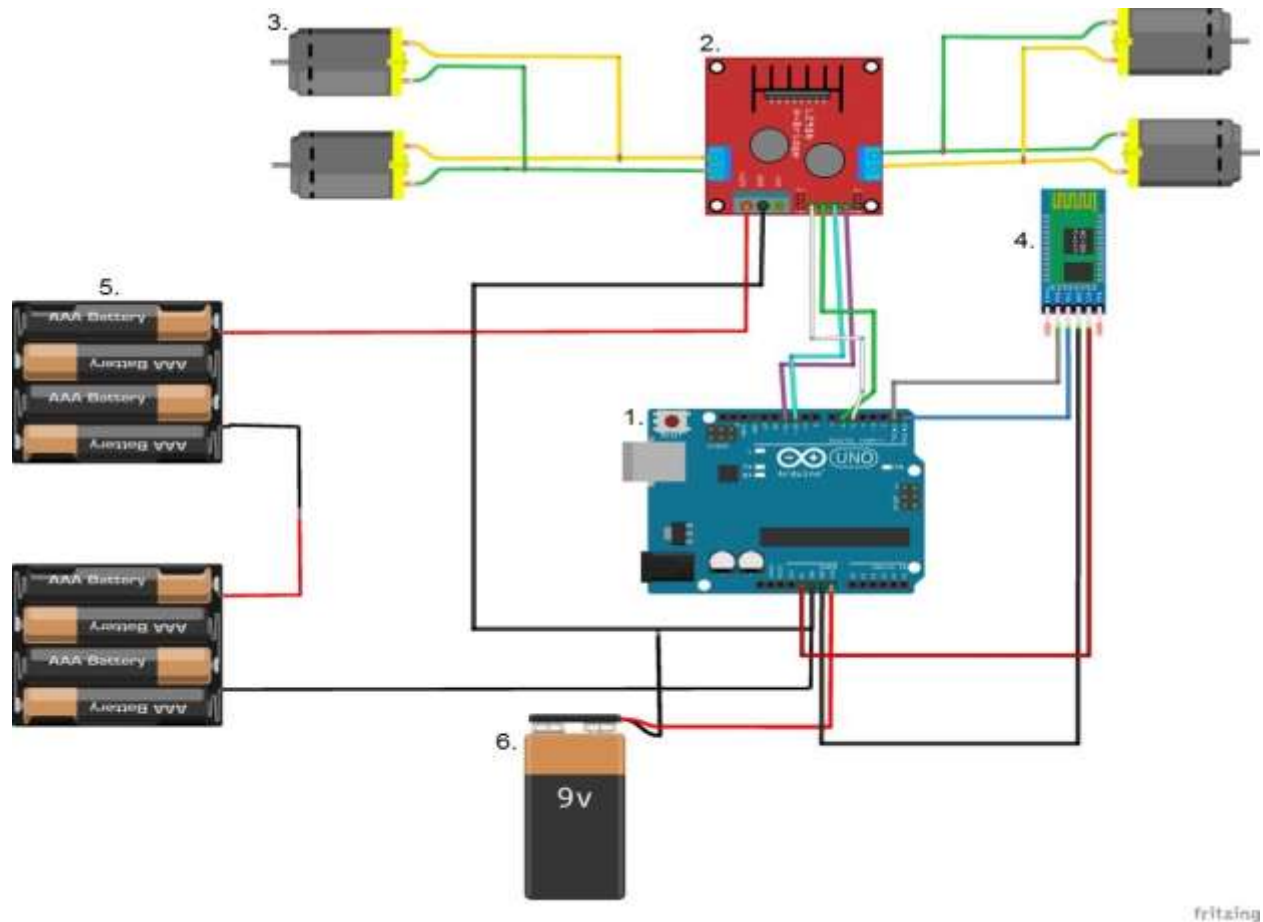


Schematic:



1. Arduino UNO.
2. Motor driver L298D (H-bridge).
3. 4-DC motors 12v.
4. Bluetooth module HC06.
5. 12-volt batteries (supply DC motors through motor driver).
6. 9-volt battery (supplies Arduino).